

# Digitaltechnik

## Kapitel 6, Schaltungsstrukturen

**Prof. Dr.-Ing. M. Winzker**

*Nutzung nur für Studierende der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gestattet.  
(Stand: 21.03.2022)*

# 6.1 Grundstrukturen digitaler Schaltungen


- Prinzipiell kann jede Schaltung mit Funktionstabelle bzw. Zustandstabelle erstellt werden
- Es gibt jedoch **Grundstrukturen**, die sich häufig in Schaltungen wiederfinden
- Diese Grundstrukturen sollten bekannt sein, damit man sie als Struktur verwenden kann
  - Diskrete Bauelemente
  - Schaltungsstruktur in VHDL

Siehe „Golden Rules of VHDL“:

- Have a general concept of what your hardware should look like
 
# Darstellung von Schaltungsstrukturen

- Für die Darstellung von Digitalschaltungen gibt es eine standardisierte Darstellung
  - Eingänge links, Ausgänge rechts
  - Oberer Block mit Steuersignalen, welche die Datensignale beeinflussen
  - Unterer Block mit Datensignalen
  - Horizontaler Strich trennt voneinander unabhängige Datensignale
  - Abkürzungen und Symbole bei „\*“ und „\*\*“ geben die Funktion an



- Für viele der Schaltungen gibt es entsprechende diskrete Bauelemente aus der „4000er-Serie“
- Verwendung hauptsächlich in deutscher Literatur
- In der Praxis meist einfache Blockdiagramme mit Erläuterungen
- Bedeutung der Symbolik sollte verstanden werden

# Top-Down Entwurf

- Der Entwurf von digitalen Systemen erfolgt üblicherweise nach dem **Top-Down Prinzip**
  - Ausgehend von der Spezifikation wird das Gesamtsystem in Teilschaltungen aufgeteilt
    - ➔ Bezeichnung auch: Untermodul
  - Die Untermodule werden wiederum in weitere Untermodule aufgeteilt
  - Als Teilschaltungen und Grundmodule werden oft bekannte Schaltungsstrukturen verwendet
- Beispiele für Teilschaltungen:
  - CPU, Filter, Speicher, ...
- Beispiele für Grundmodule:
  - Zähler, Mealy-/Moore-Automat, RAM, ROM, Addierer, Multiplexer, ...
- Die Untermodule werden dann einzeln entworfen und **Bottom-Up** bis zur Gesamtschaltung zusammengesetzt
  - Entwurf der Untermodule kann auf verschiedene Personen aufgeteilt werden
  - In großen Konzernen auch Aufteilung auf mehrere Standorte möglich

# Top-Down Entwurf: Display-Controller für Beamer

- Display-Controller ist die Steuereinheit eines Daten- und Video-Projektors („Beamer“)

## Funktionen

- Signalverarbeitung
  - Skalierung der Eingangsbilder auf Displaygröße
  - Deinterlacing für Video-Signale (Halbbilder auf Vollbilder)
  - Freeze: Einfrieren des Bildes
  - Keystone-Korrektur
  - Overlay des On-Screen-Display
- Steuerung des gesamten Geräts
  - Einschalten der Lampe, Lüftersteuerung, Betriebsstunden zählen, ...
  - Reaktion auf Tastendrucke, IR-Fernbedienung, ...
  - Auswahl der Eingangsquelle




(image: <http://www.liesegang.de>)
 
# Top-Down Entwurf: Display-Controller für Beamer (II)

Aufteilung in zwei Untermodule

- Signalverarbeitung
  - Vorgegebene Algorithmen, hohe Rechenleistung
- CPU-System für Steuerung
  - Flexibel programmierbar, geringe Rechenleistung




- Hintergrund dieser Aufteilung:
  - Bekannte Strukturen aus Lehrbüchern und Veröffentlichungen
 
# Top-Down Entwurf: Signalverarbeitung


Aus Anforderungen ergibt sich weitere Struktur der Signalverarbeitung

- Skalierung, Keystone-Korrektur
  - ➔ Filter am Eingang und/oder Ausgang
- Einfrieren des Bildes
  - ➔ Bildspeicher
- Bildspeicher benötigt 2 Bilder (Wechselpuffer), 1280x1024 Pixel, 3 Farben, 8 Bit pro Farbe
  - ➔ Externer Bildspeicher: DRAM


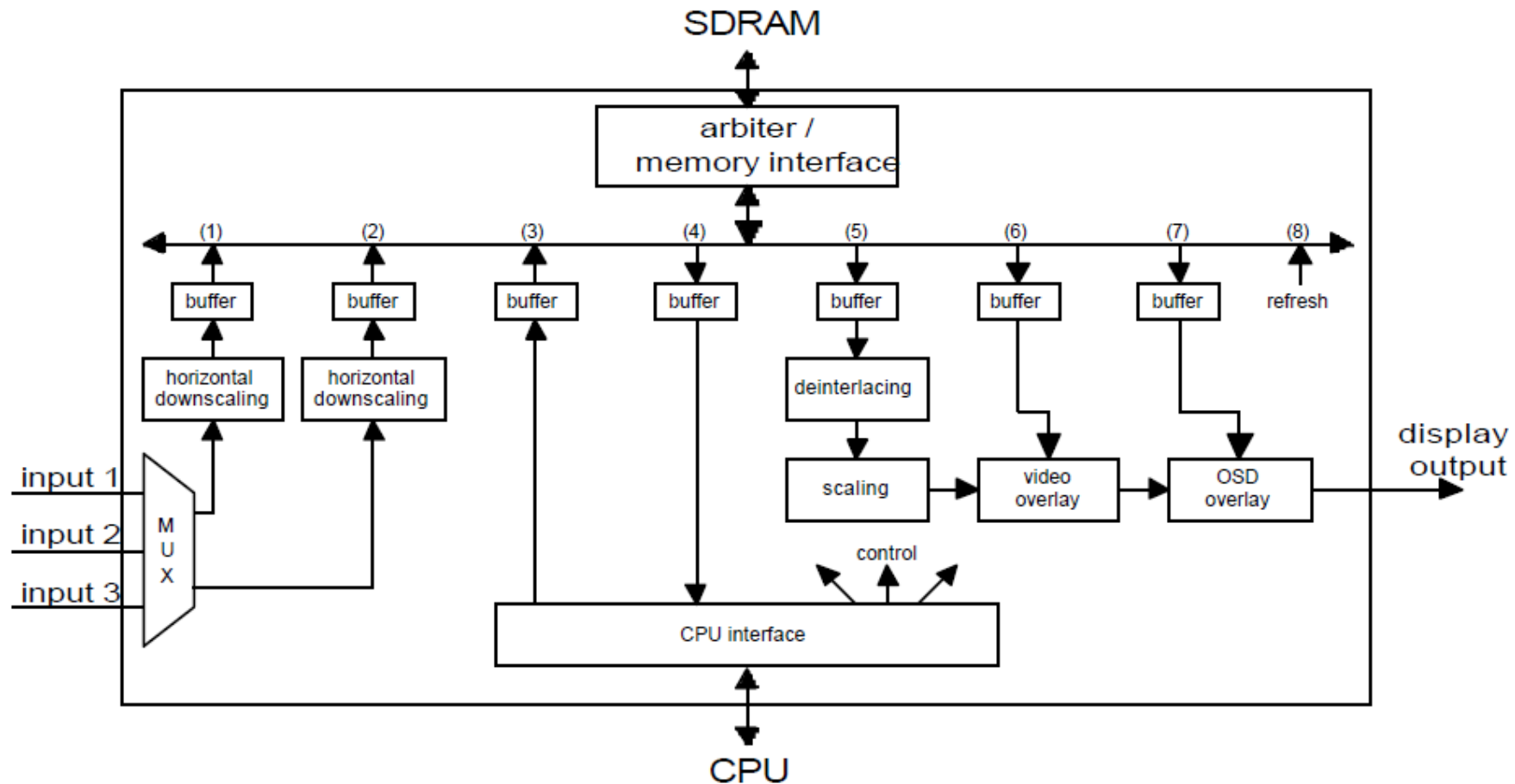
# Top-Down Entwurf: Signalverarbeitung (II)

- Weitere Konkretisierung der Teilschaltungen
- Entwurf der Untermodule, z.B. Skalierung als Filter




M. Winzker, et.al, "Integrated Display Architecture for Ultra-Portable Multimedia Projectors," SID International Symposium, 2000.


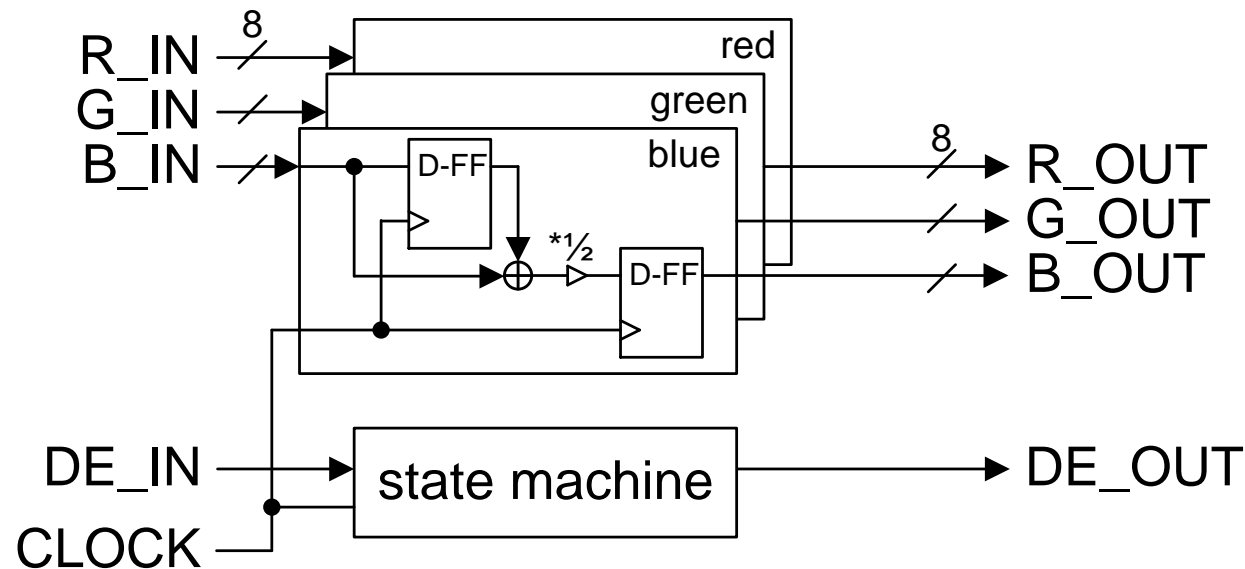
# Top-Down Entwurf: Horizontal Downsampling

- Extrem große Bilder sollen vor der Speicherung um dem Faktor zwei herunterskaliert werden
  - Besser das Bild wird mit schlechter Qualität angezeigt, als gar nicht
- Horizontal: Mittelwert aus zwei benachbarten Bildpunkten
- Vertikal: Jede zweite Zeile wird ausgelassen
  - ➔ Speicher für Bildzeilen wird gespart
- Automat („state machine“) lässt „data enable“ für jedes zweite Pixel und jede zweite Zeile aus





## 6.2 Kombinatorische Grundstrukturen

### Multiplexer / Datenselektor

- Steuersignale  $A_0$ ,  $A_1$  wählen einen der vier Eingänge für den Ausgang aus
  - Funktionstabelle für 1-aus-4 Multiplexer

$A_1$	$A_0$	Y
0	0	$D_0$
0	1	$D_1$
1	0	$D_2$
1	1	$D_3$

  - In der Praxis wird oft eine andere (einfachere / anschaulichere) Darstellung verwendet
- IC 74LS151 enthält 1-aus-8 Multiplexer
- VHDL-Implementierung als Case-Anweisung




# Demultiplexer


- Inverse Operation des Multiplexers
- 1-auf-4-Demultiplexer
  - Eingang D wird auf wählbaren Ausgang geschaltet
  - Die anderen Ausgänge sind ,0‘

A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	<b>D</b>
0	1	0	0	<b>D</b>	0
1	0	0	<b>D</b>	0	0
1	1	<b>D</b>	0	0	0

Multiplexer

 

Demultiplexer

 

# Adressdecoder

- Bei einem Adressdecoder aktiviert eine Binärzahl mit  $n$  Stellen eine von  $2^n$  Leitungen
- Eine Steuerleitung G aktiviert die Ausgänge

G	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	Y <sub>7</sub>	Y <sub>6</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>4</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

- Die Schaltung entspricht exakt einem 1-auf-8 Demultiplexer des Datensignals G
- Je nach Anwendungsgebiet ist die Bezeichnung als Adressdecoder verständlicher
  - ➔ **Anwendung:** Adresse wählt einen von 8 Speicherbausteinen aus

# Mehrstufige Logik

- Die gezeigten Schaltungen entsprechen meist einer **zweistufigen Logik**
- Auch Logikminimierung mit Karnaugh führt zu zweistufiger Logik
  - Inverter zur Erzeugung negierter Variablen zählen nicht als Logikstufe
- Für viele Anwendungen können kostengünstige Schaltungen entwickelt werden, wenn
  - mehr als zwei Logikstufen gewählt werden und
  - die Schaltung der Struktur der Aufgabe angepasst wird

## Beispiel Addierer

Zwei Dualzahlen A und B, der Länge 8 bit, soll zu einer 9 bit Zahl S addiert werden

- Die Funktionstabelle hat 16 Eingänge, 9 Ausgänge und  $2^{16}=65\,536$  Einträge
  - Schaltungserzeugung durch Karnaugh ist hierfür nicht praktikabel
- Eine sinnvolle Schaltung ergibt sich durch schrittweises Addieren der einzelnen Stellen
  - Diese Struktur entspricht dem Rechnen „von Hand“
- Die acht Stellen der Dualzahlen werden als A7, A6, ..., A0, bzw. B7, ..., B0 bezeichnet. A7 und B7 sind die höchstwertigsten Stellen

# Algorithmus zur Addition von Dualzahlen

- Die beiden untersten Stellen A0 und B0 werden addiert; es ergibt sich ein **Ergebnis** S0 und ein **Übertrag** (engl. „**carry**“) in die nächste Stelle
- Für die Wertigkeit 1 werden die Stellen A1 und B1 mit dem Übertrag aus der vorherigen Stelle addiert und die Summe S1 und ein neuer Übertrag erzeugt
- Der Übertrag der letzten Wertigkeit 7 ergibt das höchstwertigste Summenbit S8


A	1	0	1	1	1	0	0	1	
+ B	1	0	0	1	1	1	0	0	
	1	0	1	1	1	0	0	0	Übertrag
S	1	0	1	0	1	0	1	0	1

- Dieser Rechenalgorithmus kann in eine Addierer-Schaltung umgesetzt werden
 
# Volladdierer

- Es wird eine Teilschaltung, gebildet, die die Addition für eine Stelle vornimmt
- Diese Teilschaltung wird **Volladdierer (VA)** genannt, erhält **drei Eingangssignale**:
  - Zwei Stellen der zu addierenden Zahlen: A, B
  - Den Übertrag der vorherigen Stufe: CI (carry-in)und erzeugt **zwei Ausgangssignale**:
  - Die Summe dieser Stelle: S
  - Den Übertrag zur nächsten Stufe: CO (carry-out)


- Damit ergibt sich das Symbol und die Funktionstabelle eines Volladdierers
- Ein Volladdierer kann durch wenige Gatter implementiert werden



A	B	CI	CO	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1
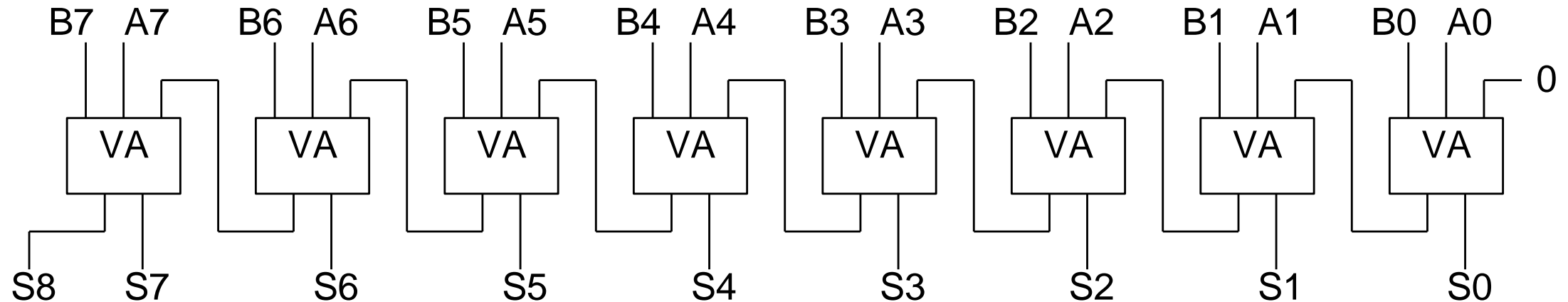
# Ripple-Carry-Addierer

- Für die Addition zweier 8 bit Zahlen werden 8 Volladdierer benötigt
- Der Übertrag in die unterste Stelle ist Null



- Der Übertrag durchläuft alle Stellen. Darum bezeichnet man diesen Addierer als „**Ripple-Carry-Addierer**“ oder „**Ripple-Carry-Adder**“.



# Ripple-Carry-Addierer (II)

## Weitere Vereinfachung

- Die unterste Stufe hat immer den Eingang 0 und kann vereinfacht werden
- Ein Volladdierer ohne Carry-Eingang wird als **Halbaddierer** (HA) bezeichnet

## Anwendung


- Jede Logikstufe verursacht eine kurze Verzögerung des Signals
- Für die Addition kleiner Zahlen (z.B. 8 bit) ist der Ripple-Carry-Addierer meist schnell genug
- Für die Addition großer Zahlen (z.B. 32 bit) ist der Ripple-Carry-Addierer aber oft zu langsam
- Hierfür existieren andere Addierer-Strukturen, die mit etwas mehr Schaltungsaufwand deutlich schneller arbeiten

## Weitere spezielle Schaltnetze:

- Für viele andere Aufgaben existieren spezielle Schaltnetze:
  - z.B.: Multiplikation, Division, Code-Umsetzung (z.B. Dualzahlen  $\leftrightarrow$  Gray-Code)
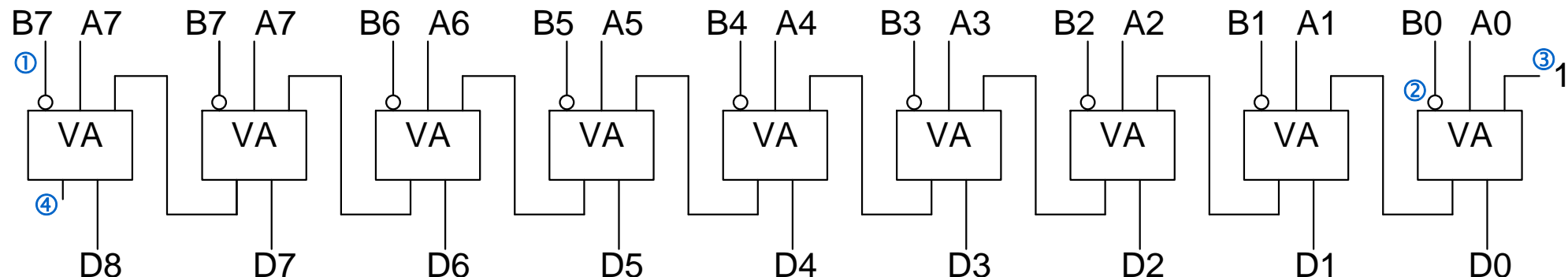
# Subtraktion mit Ripple-Carry-Addierer

- Die Schaltungsstruktur des Ripple-Carry-Addierers ist auch zur Subtraktion  $D = A - B$  geeignet
  - Annahme: Operanden 8bit 2er-Komplement, Ausgabe 9 bit 2er-Komplement
- Rechenweise:
  - (1) Erweiterung der Operanden auf 9 Bit durch Kopie des MSB
  - (2) Umwandlung des Operanden B in den negativen Wert durch Invertierung aller Bits und Addition von 1
  - (3) Addition von 1 durch Carry-In am LSB
  - (4) Übertrag aus vorderer Stelle entfällt
- Ein Volladdierer mit invertiertem Eingang B kann auch durch wenige Gatter implementiert werden




## 6.3 Spezielle sequentielle Schaltungen – Zähler

- **Zähler** („Counter“) sind ein wichtiges Grundelement für Schaltungen
- Manche Anwendungen benötigen direkt einen Zähler
- Andere Anwendungen können durch einen Zähler und eine einfache Ansteuer- und/oder Auswerteschaltung einfach implementiert werden
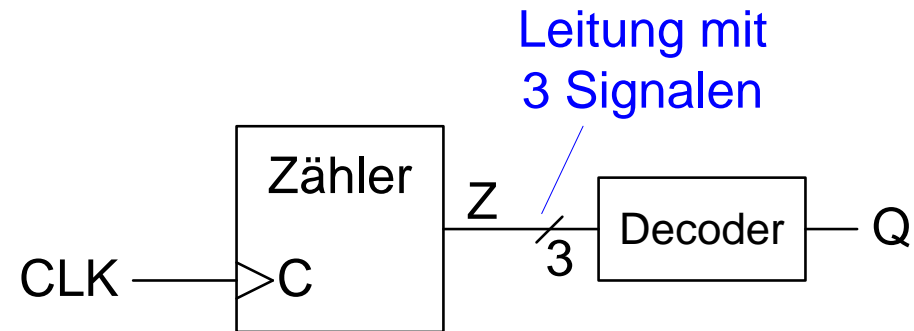
### Beispiel:

- Jeden achten Takt soll ein Signal  $Q=,1'$  und sonst  $Q=,0'$  sein
- $Q$  wird durch einen Automaten erzeugt
  - Zähler periodisch von 0 bis 7
  - Decoder gibt bei 7 eine ,1' aus



Die Grundfunktion des Zählers ist, für jeden Eingabeimpuls die Ausgabe auf einen nachfolgen Wert zu setzen

- Der Eingabeimpuls ist üblicherweise der Takt
- Die Ausgabe ist üblicherweise eine Zahl

# Steuersignale für Zähler

Die Grundfunktion kann durch verschiedenen Steuersignale erweitert werden


- **Enable:** Der Zähler geht nur zum nachfolgenden Wert, wenn der Steuereingang Enable = ,1' ist
- **Clear:** Der Zähler springt wieder auf den Startzustand (auch als **Reset** bezeichnet)
- **Load:** Der Zähler springt auf einen vorgewählten Zustand oder lädt einen Zustand entsprechend einem weiteren Steuereingang
- **Up/Down:** Die Zählrichtung kann gewählt werden
  - Dieses Steuersignal wird oft angegeben als:  $\text{Up}/\overline{\text{Down}}$ 
    - Bei ,1' ist Up = ,1' und der Zähler zählt aufwärts
    - Bei ,0' ist wegen der Invertierung Down = ,1', der Zähler zählt abwärts

# Zählweise und Ausgabe

- Die Ausgabe von Zählern erfolgt meist als Dualzahl
- Die Zählrichtung kann vorwärts, rückwärts oder steuerbar sein
  - Vorwärtszähler sind anschaulicher
  - Rückwärtszähler erlauben eine einfache Erkennung des Endzustandes Null
- Gezählt wird stets von oder bis **Null** (also nicht von oder bis Eins)
- Die meisten Zähler beginnen nach Erreichen des letzten Ausgabewertes automatisch wieder beim ersten Ausgabewert
  - Man bezeichnet dies als „**Modulo-m Zähler**“, wobei m die Anzahl der Zustände ist
  - Ein Modulo-m Aufwärtszähler hat die Ausgabewerte 0 bis m-1
  - Beispiel: Ein Modulo-5 Aufwärtszähler zählt 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, ...
- Besonders einfach sind „**Modulo-2<sup>N</sup> Zähler**“
  - Modulo-2<sup>N</sup> Zähler durchlaufen alle N-stelligen Dualzahlen
 
# Zähler als Frequenzteiler


- Die einzelnen Stellen eines Modulo- $2^N$  Zählers stellen einen Frequenzteiler dar
  - Das unterste Bit (Bit 0) wechselt mit der halben Taktfrequenz des Eingangstaktes
  - Bit 1 wechselt einem Viertel der Eingangstaktfrequenz
  - Bit  $N-1$  wechselt mit  $CLK/2^N$ , mit  $CLK$  = Eingangstaktfrequenz



- Aus einem vorhandenen Takt können mit einem Zähler einfach weitere Takte mit reduzierter Taktfrequenz erzeugt werden
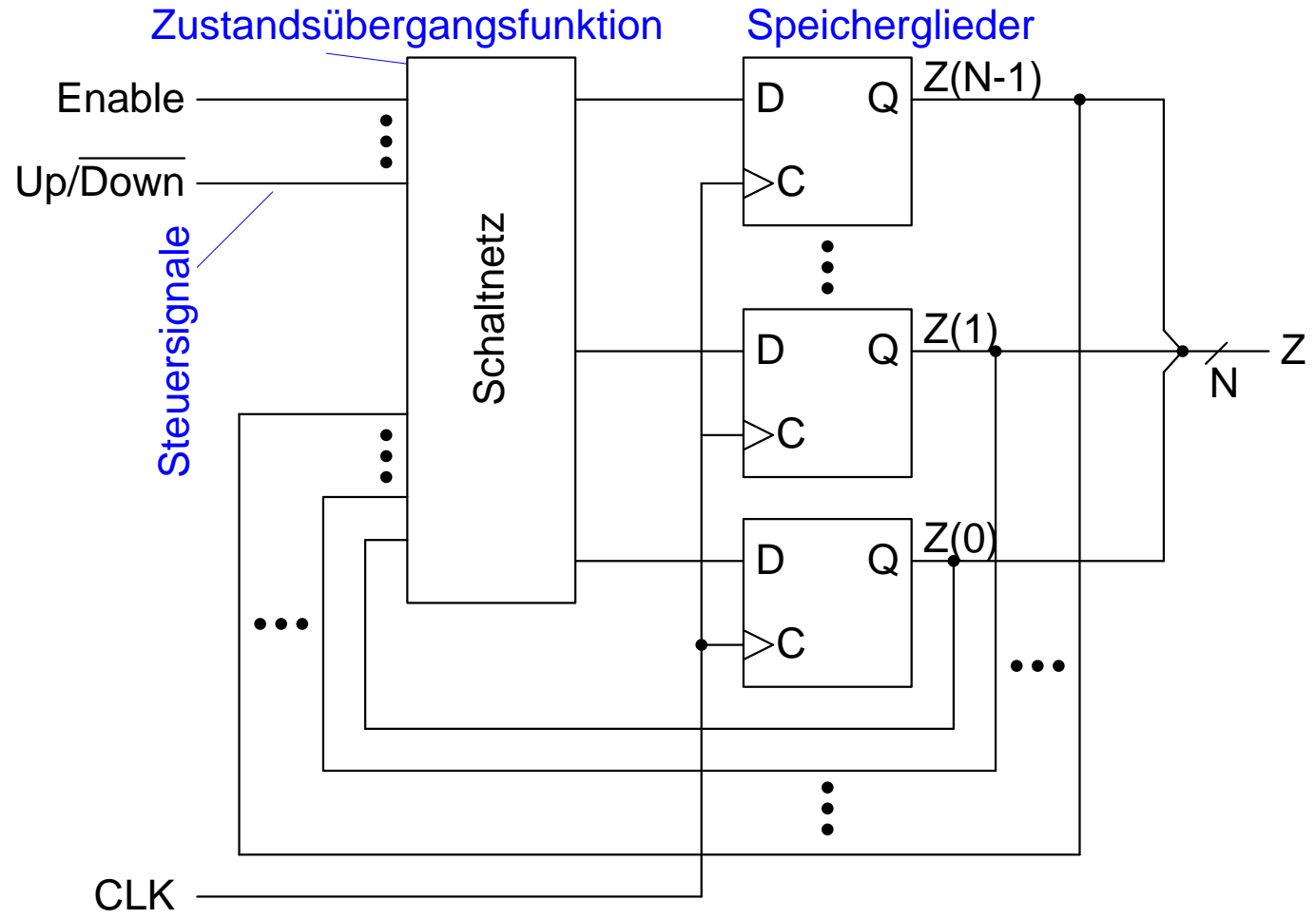
# Implementierung

- Ein Zähler wird als „normaler“ Automat implementiert
  - Speicherglieder zur Speicherung des aktuellen Zählerstandes
  - Schaltnetz zur Berechnung des nächsten Zählerstandes



# Zähler mit Modulo ungleich $2^N$

- Die Zählfunktion kann auch eine andere Periode als Modulo- $2^N$  haben
  - Beispiel: BCD-Zähler, als Dezimalzähler (BCD – Binary Coded Decimal)
- Im FPGA wird jede Funktion als LUT umgesetzt
  - Optimierung unnötig
  - ➔ Einfache Beschreibung als VHDL möglich

```
wait until rising_edge(clk);  
  
if (count >= "1001") then -- value 9 or undefined  
    count <= "0000";  
else  
    count <= count + "0001";  
end if;
```


- Auch für ASIC-Implementierung ist eine einfache Beschreibung oft besser, als mit kryptischen Code einige Transistoren zu sparen



# Automat mit Zählern

 
## Beispiel:

Wenn ein Signal A von ,1' auf ,0' wechselt und vier Takte lang ,0' bleibt, soll für einen Takt der Ausgang Q auf ,1' gehen. Ansonsten ist Q gleich ,0'.



Das Zustandsfolgediagramm (Moore) hat sechs Zustände

 - S0: Eingang ist ,1'
- S1: Eingang war 1-mal ,0'
- S2: Eingang war 2-mal ,0'
- S3: Eingang war 3-mal ,0'
- S4: Eingang war 4-mal ,0', Ausgabe von Q=,1'
- S5: Eingang war öfter als 4-mal ,0'




# Automat mit Zählern (II)

- Bei einer Verzögerung von vier Takten kann ein Automat (relativ) einfach entwickelt werden
- Was ist, wenn die Verzögerung 40 oder 400 Takte betragen soll?
 
## Lösung:

- Der Automat wird durch einen Zähler implementiert
- Der Eingang A setzt den Zähler auf den Startzustand
- Für  $A=0$  zählt der Zähler
- Wenn die gewünschte Verzögerung erreicht ist, setzt ein Decoder den Ausgang Q auf ,1‘
- Der Zähler beginnt bei Erreichen des Endzustandes nicht neu



# Automat mit Zählern (III)

```
architecture rtl of x_delay is
    signal count : integer range 0 to 63;
begin
    process
    begin
        wait until rising_edge(clk);


        if (a = '1') then                -- restart
            count <= 0;
        elsif (count = 41) then          -- limit
            count <= count;
        else                             -- increment
            count <= count + 1;
        end if;

        q <= '0'; -- default
        if (count = 40) then
            q <= '1';
        end if;

    end process;
end rtl;
```
 
# Schieberegister

- Mehrere hintereinander geschaltete D-Flip-Flops werden als **Schieberegister** bezeichnet
- In einem Schieberegister werden die gespeicherten Werte mit jedem Takt einen Wert weiter geschoben



Anwendungen von Schieberegistern:

## Verzögerung von Daten

- Wenn Daten vor oder innerhalb einer Verarbeitung um wenige Takte verzögert werden sollen, werden Schieberegister eingesetzt
- Bei größeren Verzögerungen (ab ca. 16 Takte) sind Speicher meist effizienter

# Schieberegister (II)


Weitere Anwendungen von Schieberegistern:

## Seriell-Parallel-Wandlung

- Daten, die über eine serielle Leitung übertragen werden, können durch ein Schieberegister gespeichert werden
- Nachdem die komplette Information seriell im Schieberegister gespeichert ist, werden die Daten an den einzelnen Flip-Flops parallel gelesen
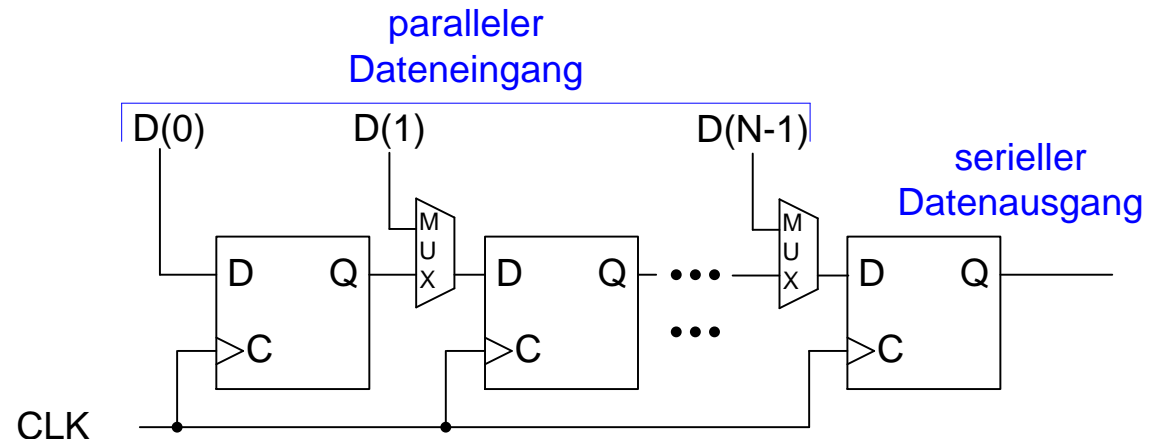
## Parallel-Seriell-Wandlung


- Auch die umgekehrte Wandlung erfolgt über Schieberegister
- Daten werden parallel ins Schieberegister geschrieben und seriell gelesen
- Ein Steuersignal muss die Eingänge der Flip-Flops über einen Multiplexer umschalten


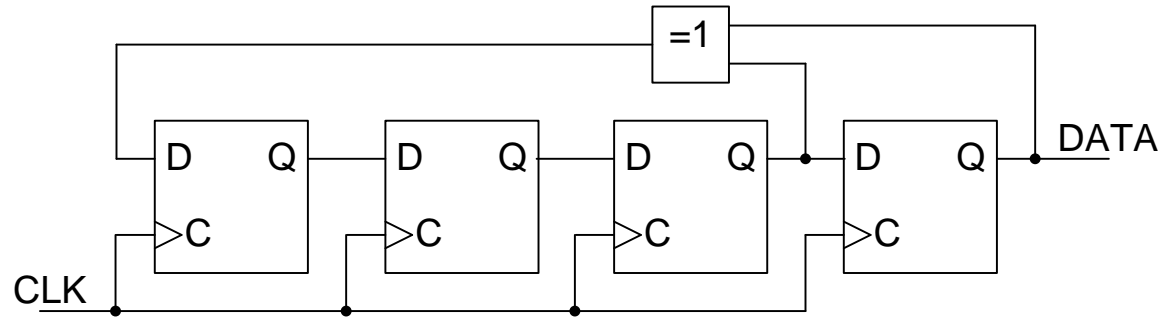
# Rückgekoppeltes Schieberegister

- Bei einem **rückgekoppelten Schieberegister** werden einige Stellen XOR-verknüpft und wieder in das Schieberegister gegeben

- Englisch:  
„**Linear Feedback Shift Register**“  
oder „**LFSR**“



- Bei geeigneter Wahl der Rückkopplung werden bei einem N-bit-Schieberegister  **$2^N - 1$  verschiedene Zustände** durchlaufen
  - Alle  $2^N$  möglichen Kombinationen treten auf, ausgenommen alle Stellen auf ,0‘
  - Der Startwert darf nicht alle Stellen auf ,0‘ setzen
  - Die Abgriffe der Rückkopplung sind für verschiedene Längen des Schieberegisters in Tabellen angegeben
- Eingesetzt werden LFSR z.B. für Pseudo-Zufallszahlen und als Zahlengeneratoren im GPS

## 6.4 Zeitverhalten

- Logikgatter benötigen eine gewisse (kurze) **Laufzeit** bis der Ausgang auf eine Änderung der Eingangsvariablen reagiert
- Die Laufzeit ist abhängig von der Technologie:
  - Als einzelnes Gatter in einem Gehäuse kann die Laufzeit über 10 ns betragen
  - Als Teil eines hochintegrierten ASICs sind Laufzeit unter 0,1 ns möglich

### Frage:


- Welche Taktfrequenzen sind mit einem 8-bit und 32-bit Ripple-Carry-Addierer möglich?
- Als Annahme soll ein Volladdierer eine zweistufige Logik enthalten und ein Logikgatter eine Verzögerung von 1ns besitzen

# Spikes

- Selbst gleichartige Gatter können eine unterschiedliche Laufzeit haben
- Beim Wechsel einer oder mehrerer Eingangsvariable treten in Schaltnetzen daher oft kurze Zwischenzustände auf
  - Diese werden als **Spike** (auch **Glitch** oder **Hazard**) bezeichnet
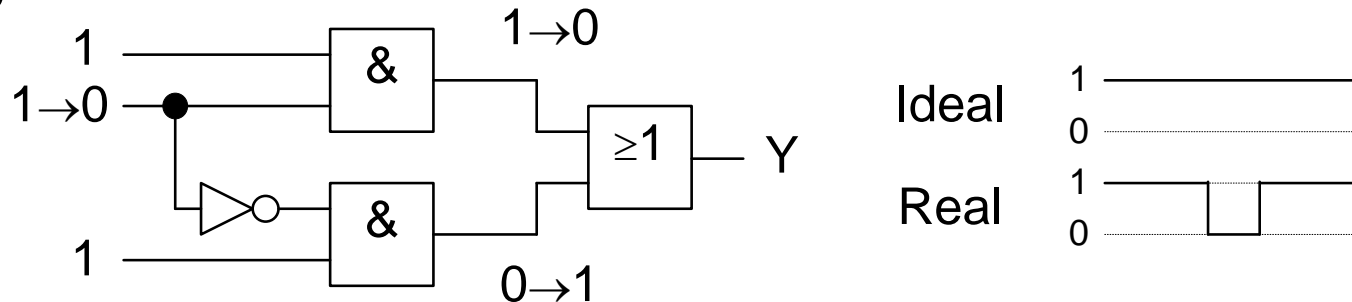
## Beispiel:


- Bei der Schaltung rechts wechselt ein Eingang von 1 auf 0
- Die Ausgänge beider UND-Gatter wechseln dadurch ebenfalls ihren Wert
- Das untere UND-Gatter ist durch den vorgeschalteten Inverter etwas langsamer als das obere UND-Gatter
- Dadurch liegt an beiden Eingängen des ODER-Gatters kurzzeitig 0 an und der Ausgang ist ebenfalls kurzzeitig 0






 
## Spikes (II)

- Ein Spike kann ebenso auftreten, wenn der Ausgang der idealen Schaltung 0 bleiben würde



  - Auch beim Wechsel des Ausgangswertes können durch unterschiedliche Laufzeiten Spikes auftreten



- Bei komplexen Schaltung, wie einem Ripple-Carry-Addierer können mehrere Übergänge auftreten, bis der endgültige Ausgangswert erreicht ist

# Beispiel: Zeitverhalten eines Addierers

- Das Zeitverhalten eines Addierers kann mit einem Simulator dargestellt werden
  - Siehe Kapitel 3 und Lehrbuch
- Addition wird durch „+“-Zeichen beschrieben
  - Erweiterung der Operanden auf 9 bit durch Concatenation-Operator „&“
  - „&“ ist kein logisches UND, sondern fügt Vektoren zusammen
    - Hier Konstante ‚0‘ (1 bit) und Eingang (8 bit)

Packages zur Definition der Datentypen und der arithmetischen Funktionen zur Addition

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity adder_8 is
    port ( a, b : in  unsigned(7 downto 0);
          s      : out unsigned (8 downto 0));
end adder_8;

architecture behave of adder_8 is

begin



    s <= ('0' & a) + ('0' & b);

end behave;
```

Erweiterung der Operanden auf 9 bit und Addition
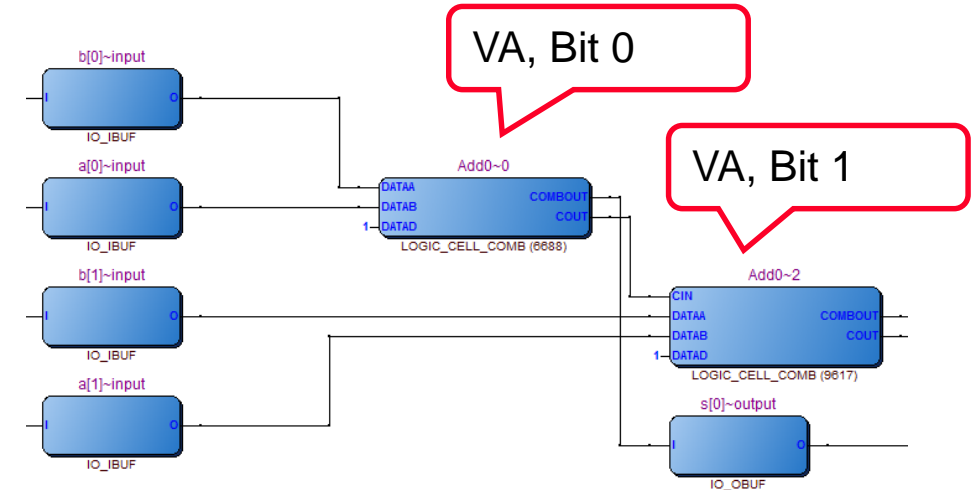 
# Beispiel: Simulation des Addierers

- EDA-Tool setzt Beschreibung in Ripple-Carry-Struktur um (rechts)
- Simulation zeigt Zeitverhalten des Ausgangs (unten)
  - In Simulator „Timing“ wählen





## 6.5 Taktkonzept und Taktübergänge

### Speicherung durch Flip-Flops zur Vermeidung von Spikes

- Erst nachdem sich der stabile Zustand eingestellt hat, wird das Ergebnis von einem getakteten Flip-Flop gespeichert


→ Übliche Vorgehensweise

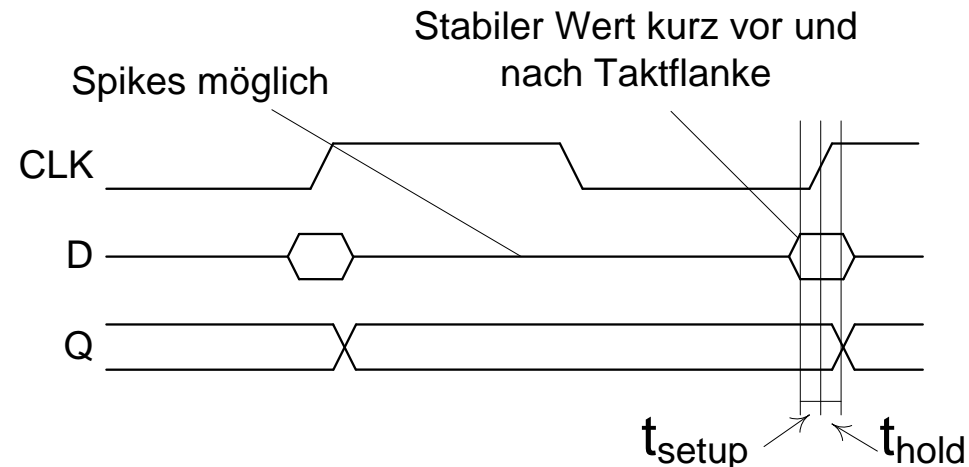 - Flip-Flops übernehmen die Eingangssignale bei der Taktflanke
  - Änderungen der Eingangssignale vor oder nach der Taktflanken werden nicht berücksichtigt
- Bei realen Flip-Flops dürfen sich die Steuersignale „kurz vor“ und „kurz nach“ der Taktflanke nicht ändern
- Diese Zeiten werden als **Setup-** und **Hold-Zeit** bezeichnet



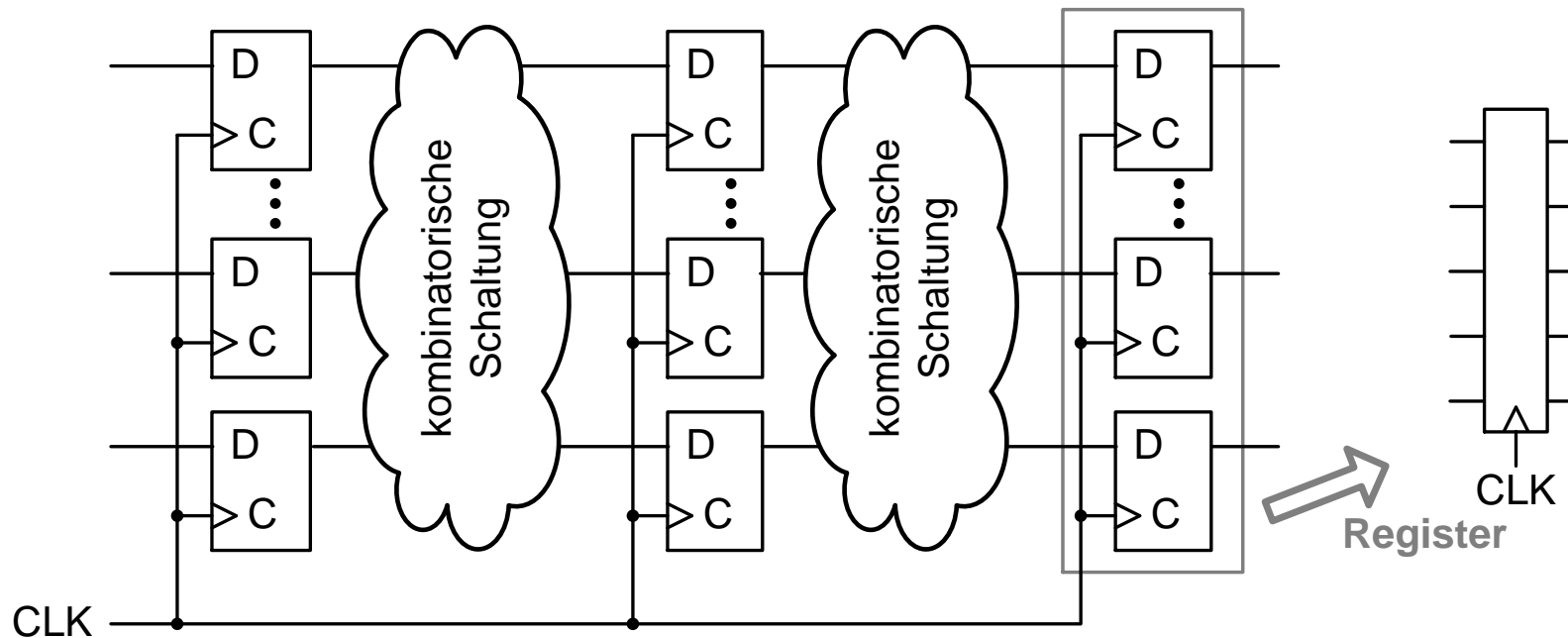
# Taktkonzept Register-Transfer-Level (RTL)

- Um ein „sauberes“ Arbeiten einer Schaltung sicherzustellen, werden alle Signale schrittweise in Flip-Flop-Stufen gespeichert
  - Diese Flip-Flop-Stufen werden als **Register** bezeichnet
- Gute Übersichtlichkeit bei diesem **Register-Transfer-Level** Schaltungskonzept
  - Klares Konzept, welche Informationen in einer Registerstufe vorhanden sind und was im nächsten Schritt mit diesen Informationen passieren soll.



# Beispiel für RTL-Entwurf: Ampelsteuerung

 - Aufgabe: Einfache Fußgängerampel mit fester Signalreihenfolge
- Eingangstakt 50 MHz



Aufteilung in drei Teilschritte:

- Aus dem Takt (50 MHz) wird ein Sekundensignal erzeugt
- Mit dem Sekundensignal werden 20 Schritte für den Ampelablauf gezählt
- Mit der Information, welcher Schritt des Ampelablaufs vorliegt, werden die Lichtsignale ausgegeben


Klarer Register-Inhalt der drei Teilschritte:

- Sekundensignal
  - Aktueller Schritt als Zahl von 0 bis 19
  - Lichtsignale der Ampel
- 
- VHDL-Code im Lehrbuch und auf Webseite:  
<http://www.hs-osnabrueck.de/buch-digitaltechnik>

# Kritischer Pfad

- Das Schaltnetz zwischen den Flip-Flops muss schnell genug sein, in einem Taktzyklus wieder einen stabilen Zustand einzunehmen
  - Bei einer Taktflanke ändern sich die Eingangssignale des Schaltnetzes
  - Vor der nächsten Taktflanke müssen die korrekten Ausgangssignale vor den nächsten Flip-Flops anliegen
- Der langsamste Weg durch die Schaltfunktionen bestimmt die Geschwindigkeit der gesamten Schaltung
  - Er wird als **kritischer Pfad** bezeichnet

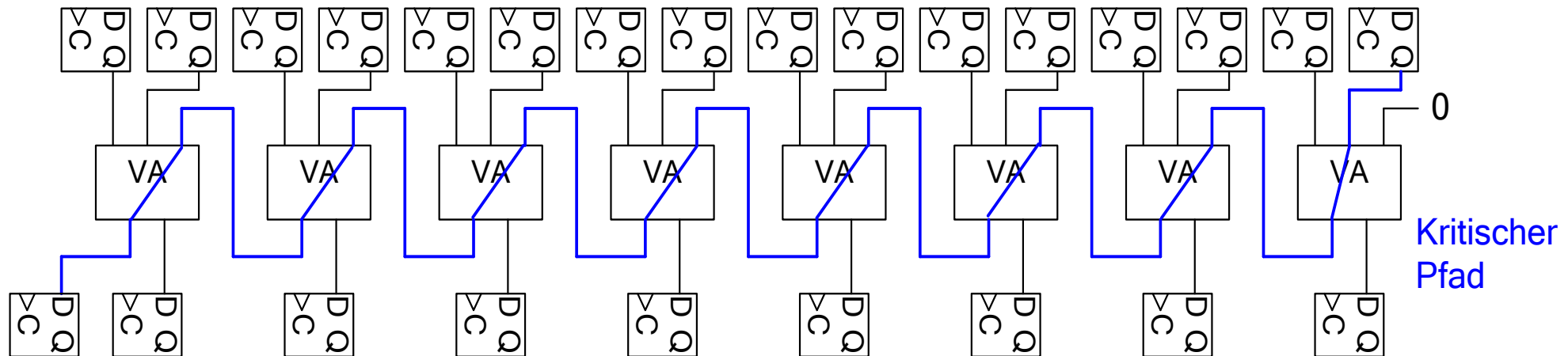**Beispiel:** Ripple-Carry-Addierer (siehe auch oben)




# Pipelining

- Der kritische Pfad ist die Verzögerung von theoretisch
  - 8 Volladdierern
- Praktisch kommt hinzu
  - Setup-Time am Ende des Pfades
  - Clock-to-Output am Anfang des Pfades
  - Verdrahtung
- Das Einfügen von Flip-Flops beschleunigt die Verarbeitung in einer Schaltung
  - Der **kritische Pfad** wird verkürzt, somit kann die Schaltung mit höherer Taktfrequenz betrieben werden
  - Dies wird als „**Pipelining**“ bezeichnet
  - Sämtliche Eingangs- und Ausgangsvariablen müssen entsprechend verzögert werden


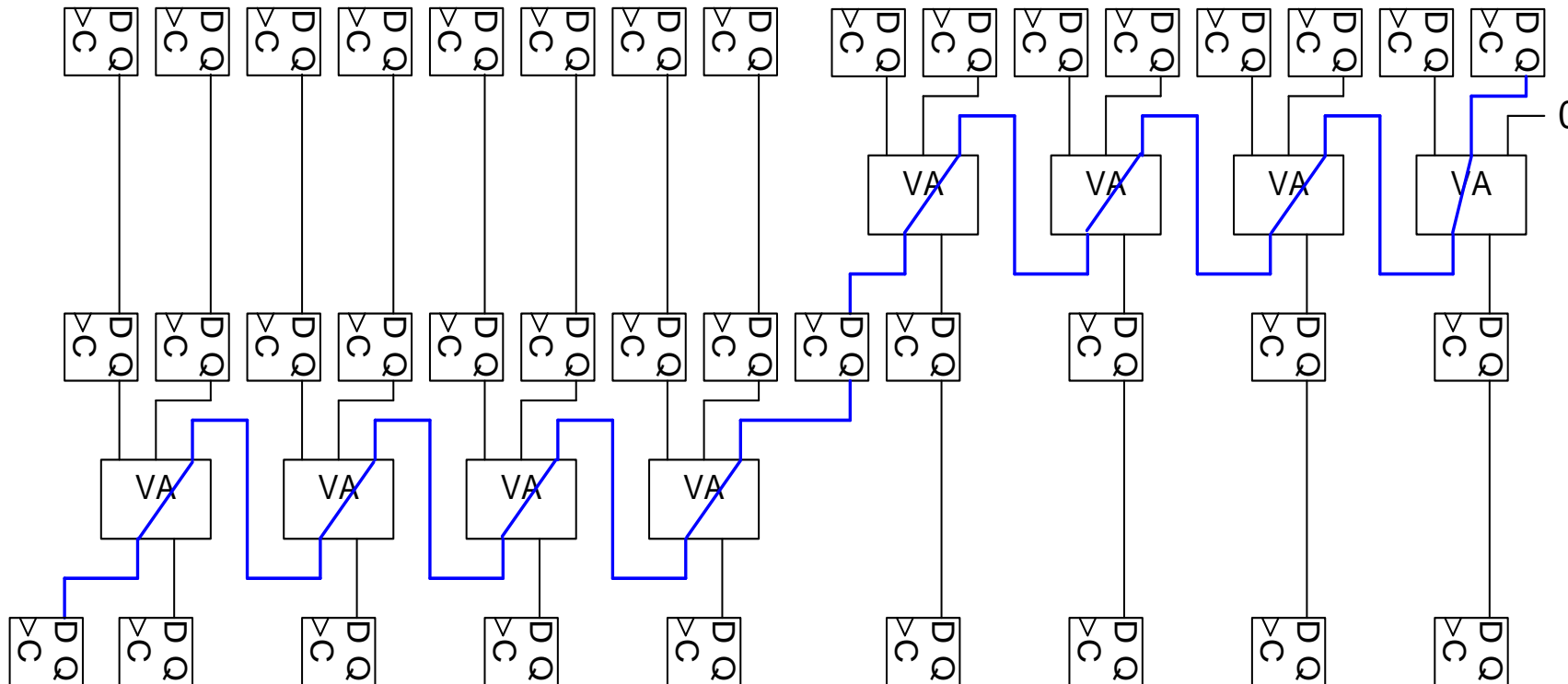
# Pipelining eines Ripple-Carry-Addierers

- Pipeline-Stufe nach vier Volladdieren
- Verzögerungszeit des kritischen Pfades etwa halbiert
  - Durch Setup-Zeit der FFs etwas weniger als Halbierung der Verzögerungszeit



# Latenzzeit

- Durch Pipelining ist ein Ergebnis erst nach mehreren Takten verfügbar
  - Diese Verzögerung wird als „**Latenzzeit**“ bezeichnet
  - Die Verarbeitungsleistung wird jedoch erhöht
    - Während einer Berechnung in der zweiten **Pipelinestufe**, kann der nächste Wert bereits in die erste Pipelinestufe gegeben werden
- ➔ Höhere Rechenleistung, „**Durchsatz**“, durch höheren Schaltungsaufwand
- Bereits beim Entwurf einer Schaltung können mehrere Flip-Flop-Stufen vorgesehen werden
- Dies wird z.B. in einer CPU benutzt
  - ARM7-CPU: 3 Stufen für „fetch“, „decode“, „execute“
  - Cortex-A8: 13 Pipeline-Stufen
  - Pentium 4: 31 Pipeline-Stufen
  - Intel Core i7: 14 Pipeline-Stufen
- Geschwindigkeitsverluste, falls nächste Verarbeitungsschritte noch nicht feststehen, z.B. bei einem Sprung („branch“)

## 6.6 Berechnung des kritischen Pfads

- Der kritische Pfad wird durch das EDA-Tool ermittelt
  - EDA – Electronic Design Automation
- Dabei wird der „worst case“ der Schaltungsparameter berücksichtigt
  - Abkürzung PVT
  - P – Prozess, also Fabrikationsprozess an der Grenze der Toleranzen
  - V – Voltage, also niedrigste spezifizierte Spannung
  - T – Temperature, also höchste spezifizierte Temperatur
- Start- und Endpunkt der berechneten Pfade sind üblicherweise Flip-Flops
  - An Ein- und Ausgängen von Schaltungen sollten Flip-Flops sein
  - Alle Flip-Flops sollten mit dem gleichen Takt arbeiten
- Die Zeitvorgabe ist ein „Constraint“, genau wie Position der FPGA-Pins
  - Wenn eine Zielvorgabe gesetzt ist, wird das Timing überprüft

Video zur Timing-Constraints mit Beispiel eines Timing-Fehlers: <https://youtu.be/J7lu2456N6g>


# Berechnung des kritischen Pfads (II)

- Alle Wege von Quell-Flip-Flops zu Ziel-Flip-Flops werden analysiert
- Der langsamste Pfad ist der **kritische Pfad**
- Die Verzögerungszeit eines Pfades ergibt sich zu
  - Verzögerungszeit „Clock to Output“ des Quell-Flip-Flops
  - „**Interconnection Delay**“ zum ersten Logikblock
  - „**Logic Delay**“ des ersten Logikblocks
  - „Interconnection Delay“ zum zweiten Logikblock
  - „Logic Delay“ des zweiten Logikblocks
  - ...
  - „Logic Delay“ des letzten Logikblocks
  - „Interconnection Delay“ zum Ziel-Flip-Flop
  - „**Setup Time**“ des Ziel-Flip-Flops

Welchen Einfluss hat die „Hold-Time“ der Flip-Flops?
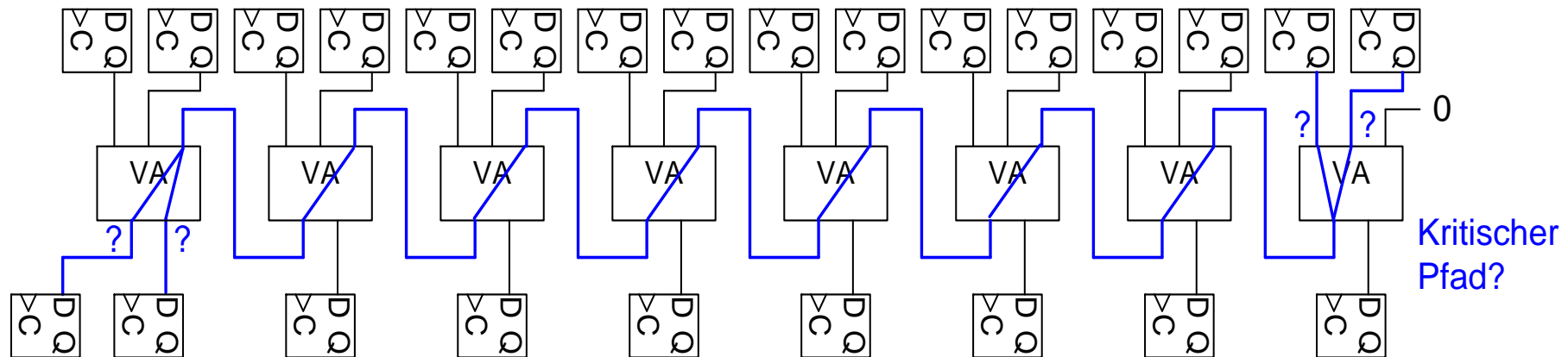
# Kritischer Pfad des Ripple-Carry-Addierers (8 Bit)

- Wie viele mögliche Timing-Pfade gibt es?
  - 16 Quell-FFs
  - 9 Ziel-FFs
  - Nicht alle Kombinationen sind verbunden




## Aber:

- Der langsamste Pfad hängt auch von der Platzierung der Elemente ab
- Bei ungünstigem Layout kann auch ein anderer Pfad kritisch sein
 
# Beispiel: 64-bit-ODER im FPGA

- Testschaltung mit drei Stufen von LUTs (Look-Up Table)
  - LUTs mit vier Eingängen
- Eingang A (64 bit) und Ausgang Y in FFs gespeichert



- Wie viele FFs und LUTs werden benötigt?

# VHDL-Code für 64-bit-ODER

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity or_64 is
    port ( clk : in  std_logic;
          a   : in  std_logic_vector(63 downto 0);
          y   : out std_logic);
end or_64;

architecture rtl of or_64 is

    signal a_q, zero : std_logic_vector(63 downto 0);

begin

    zero <= (others => '0');

    process
    begin
        wait until rising_edge(clk);

        a_q <= a;           -- input flip-flops

        if (a_q = zero) then -- or-function with FF
            y <= '0';
        else
            y <= '1';
        end if;
    end process;

end rtl;
```

## Anmerkung:

Dieses Beispiel  
verwendet die  
ältere Software-Version  
Altera Quartus II (9.1)

# Timing Analyse des 64-bit-ODER

- Frequenz von 333 MHz als Anforderung gesetzt
- Einige Pfade verfehlen die Anforderung, andere erreichen sie
  - **Slack** ist der Abstand zwischen gefordertem und erzieltm Timing

Compilation Report - Clock Setup: 'clk'							
Clock Setup: 'clk'							
	Slack	Actual fmax (period)	From	To	From Clock	To Clock	Required Setup Relationship
1	-0.143 ns	317.86 MHz ( period = 3.146 ns )	a_q[30]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
2	-0.127 ns	319.49 MHz ( period = 3.130 ns )	a_q[29]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
3	-0.052 ns	327.33 MHz ( period = 3.055 ns )	a_q[50]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
4	-0.046 ns	327.98 MHz ( period = 3.049 ns )	a_q[61]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
5	-0.031 ns	329.60 MHz ( period = 3.034 ns )	a_q[18]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
6	-0.028 ns	329.92 MHz ( period = 3.031 ns )	a_q[62]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
7	-0.025 ns	330.25 MHz ( period = 3.028 ns )	a_q[49]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
8	-0.005 ns	332.45 MHz ( period = 3.008 ns )	a_q[17]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
9	0.009 ns	334.00 MHz ( period = 2.994 ns )	a_q[26]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
10	0.030 ns	336.36 MHz ( period = 2.973 ns )	a_q[5]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
11	0.030 ns	336.36 MHz ( period = 2.973 ns )	a_q[25]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
12	0.052 ns	338.87 MHz ( period = 2.951 ns )	a_q[6]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
13	0.154 ns	351.00 MHz ( period = 2.849 ns )	a_q[1]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
14	0.155 ns	351.12 MHz ( period = 2.848 ns )	a_q[27]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
15	0.166 ns	352.49 MHz ( period = 2.837 ns )	a_q[54]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
16	0.174 ns	353.48 MHz ( period = 2.829 ns )	a_q[22]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns
17	0.179 ns	354.11 MHz ( period = 2.824 ns )	a_q[33]	y~reg0	clk	clk	3.003 ns


Screenshot:  
Altera Quartus II (9.1)  
Device: Cyclone II  
EP2C20F484C7



# Timing Analyse des 64-bit-ODER (II)

- Der kritische Pfad ergibt sich bei
  - Start bei a\_q[30]
  - Interconnection Delay 0.372 ns und Cell Delay 0.455 ns für erste LUT
  - Interconnection Delay 0.797 ns und Cell Delay 0.322 ns für zweite LUT
  - Interconnection Delay 0.319 ns und Cell Delay 0.545 ns für dritte LUT
  - Interconnection Delay 0.000 ns und Cell Delay 0.096 ns für Ziel-FF
  - Endpunkt Y
- Aus dem Timing Report:
  - Clock to Output Delay des Quell-FFs: 0.277 ns
  - Setup Time des Ziel-FF: -0.038 ns

Screenshot:  
Altera Quartus II (9.1)

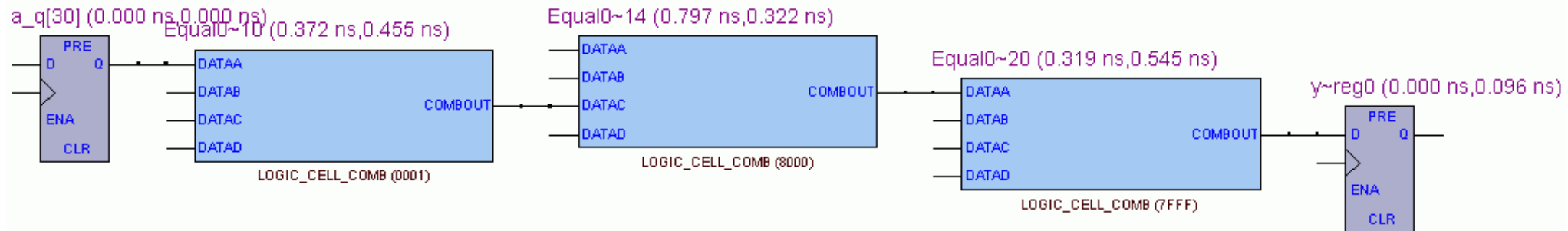

# Timing Analyse des 64-bit-ODER (III)


## Grafische Darstellung des kritischen Pfads

### Angaben aus Timing Report

- Total interconnection delay: 1.488 ns
- Total cell delay: 1.418 ns
- Sum:** **2.906 ns**
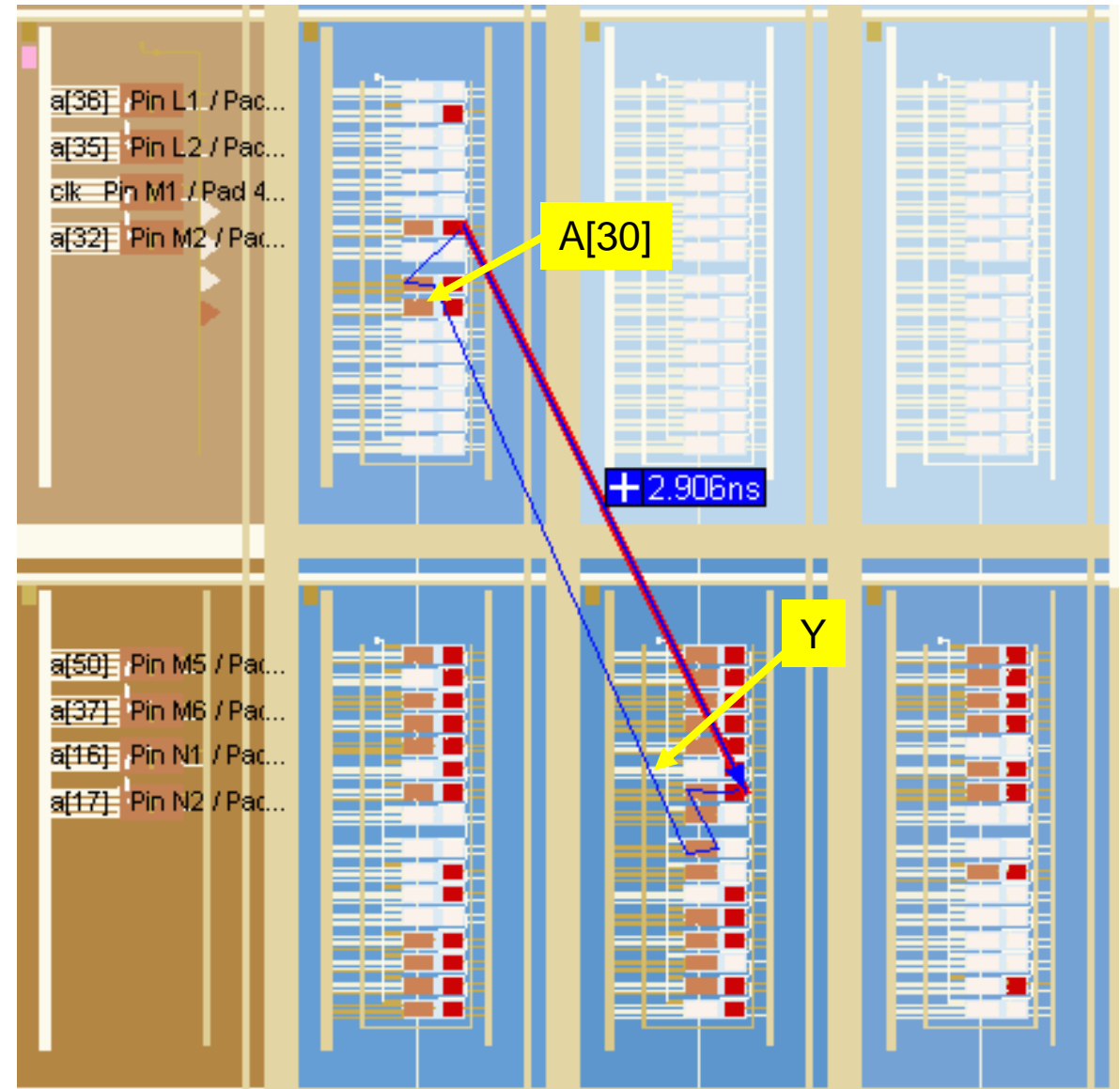
### Available time budget

- Clock period: 3.003 ns
- Clock to output of source FF: 0.277 ns
- Setup of destination FF: - 0.038 ns
- Clock jitter: 0.001 ns
- Sum:** **2.763 ns**
- Slack:** **- 0.143 ns**



## 6.7 Übergang zwischen Takten



- Setup- und Hold-Zeiten lassen sich nur sicher berechnen, wenn Flip-Flops mit dem gleichen Takt betrieben werden
  - Der gleiche „Taktbereich“ wird als **Clock-Domain** bezeichnet
- Wenn irgendwie möglich sollte stets der gleiche Takt, also eine Clock-Domain, benutzt werden
  - Dies ist jedoch nicht immer möglich, z.B. in einem PC
    - CPU-Takt
    - Takt für DRAM-Speicher
    - Takt der Grafikkarte
    - ...
- Beim Übergang zwischen Clock-Domains kann eine fehlerhafte Datenübernahme auftreten

Ein Datenbit darf beim Taktübergang nicht in mehreren Flip-Flops gespeichert werden.

# Fehlerhafte Datenübernahme bei Taktübergang
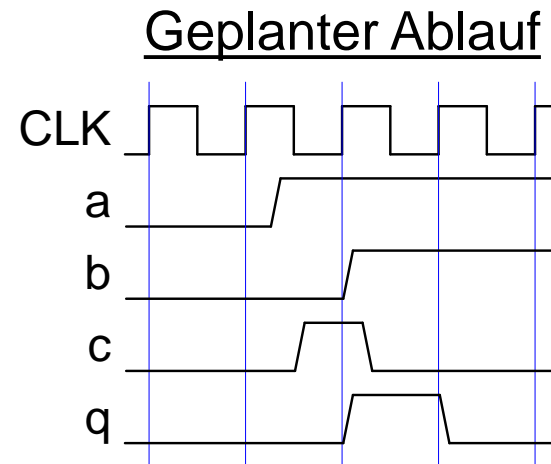 
## Beispiel: Flankenerkennung

- Das Signal ,a' kommt aus einer anderen Clock-Domain
- Mit dem Takt ,clk' soll ein Wechsel von ,0' nach ,1' erkannt werden
  - Bei einem Wechsel soll der Ausgang ,q' für einen Takt auf ,1' gehen
  - Dies wird als **Flankenerkennung** bezeichnet
- Funktionsweise der Schaltung:
  - Der vorherige Wert von ,a' wird als Wert ,b' gespeichert
  - Wenn ,a' (aktueller Wert) gleich ,1' und ,b' (vorheriger Wert) gleich ,0' ist, wird eine Flanke erkannt



# Fehlerhafte Datenübernahme bei Taktübergang (II)

## Problem bei Datenübernahme


- Es ist nicht sichergestellt werden, dass bei einem Wechsel des Eingangs alle Flip-Flops die Information zum gleichen Zeitpunkt übernehmen

## Fehlerablauf


- ,a' wechselt kurz vor dem Takt von ,0' auf ,1'
- ,c' erkennt mit kurzer Verzögerung die steigende Flanke (da a=,1' und b=,0')
- FF ,b' übernimmt den neuen Wert
- FF ,q' übernimmt den neuen Wert **nicht**, wegen Verzögerung des Signals ,c'
- Im nächsten Takt ist ,b' schon ,1'
  - ➔ **Fehler:** Die Flanke wird nicht erkannt

**Achtung:** Der Fehler tritt nur sporadisch auf, nämlich wenn ,a' sich kurz vorm Takt ändert

## Geplanter Ablauf

 

## Ablauf im Fehlerfall

 


# Sichere Datenübernahme bei Taktübergang

- Zur Fehlervermeidung darf das Eingangssignal beim Taktübergang nur in einem Flip-Flop gespeichert werden
- Umsetzung:
  - Der Eingang A wird zunächst mit dem Takt übernommen
  - Der getaktete Eingangswert wird mit dem vorherigen Wert verglichen


```
process
begin
    wait until rising_edge(clk);

     a_old <= a_new;
    a_new <= a;
    if ( (a_old='0') and
        (a_new='1') ) then
        q <= '1';
    else
        q <= '0';
    end if;
end process;
```


 
# Metastabilität

- Weiteres Problem bei Taktübernahme ist die Einhaltung der Setup- und Hold-Zeiten
- Es kann der Fall eintreten, dass ein Flip-Flop in der Mitte zwischen 0 und 1 „hängt“
- Dieser Zwischenzustand wird als **Metastabilität** bezeichnet
  - Tritt selten auf, kann aber einen Fehler verursachen
- Schutz gegen Metastabilität durch zwei hintereinandergeschaltete Flip-Flops
  - Erst nach dem zweiten Flip-Flop wird das Signal im Taktbereich verwendet




Nachteil:

- Das zweite Flip-Flop erhöht die Latenzzeit
- Synchronisation gegen Metastabilität wird darum nicht immer eingesetzt
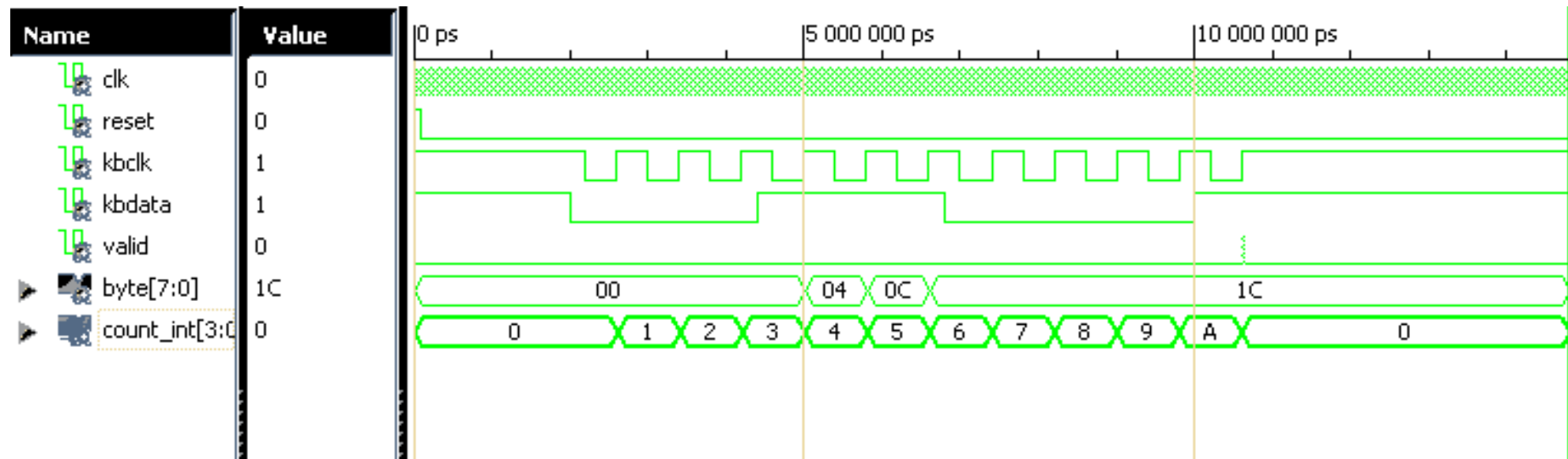
# Reales Beispiel für Fehler bei Taktübergang

- Decodierung des PS2-Datenstroms einer PC-Tastatur
- Funktionsweise (siehe Simulation)
  - Tastatur liefert Takt und Daten
  - 11 Takte für ein Byte (8 Bit Information plus Startbit, Stopbit, Parity)
  - Schaltung zählt Taktflanken mit COUNT\_INT
  - Nach 11 Taktflanken (Zähler auf 0xA) liegt Codewort 0x1C vor und wird mit VALID angezeigt



(Screenshot: Xilinx ISE Simulation)




# Reales Beispiel für Fehler bei Taktübergang (II)

Umsetzung auf FPGA

- Schaltung reagiert, aber nicht korrekt und mit stets anderen Ergebnissen

Debugging durch Analyse mit Logicanalyzer

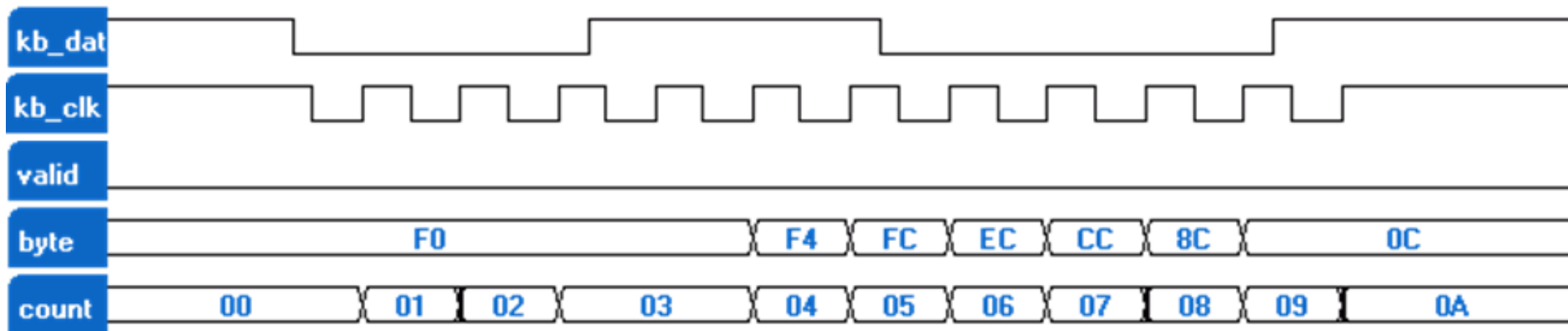- Kopie von KB\_CLK, KB\_DATA und des internen Zählers COUNT\_INT
  - ➔ Ergebnis: Zähler überspringt manchmal Flanke (hier bei **0x03**)
- Ursache: Fehlerhafte Flankenerkennung von KB\_CLK




(Screenshot: Digiview)

# Taktübernahme mehrerer Signalwerte


- Die gleichzeitige Taktübernahme mehrerer Signalwerte ist komplex
  - Datenbits eines Wortes müssen im Zusammenhang bleiben

 - Beispiel: Dualzahl mit 3 bit

- Wechsel von  $1_{10}$  auf  $2_{10}$
- Die einzelnen Bits können nicht **exakt gleichzeitig** übernommen werden
- Beim Übergang kann fälschlich „000“ oder „011“ gelesen werden




 - Mögliche Lösung: **Gray-Code**
- Der **Gray-Code** ist ein **einschrittiger Code**
  - Aufeinander folgende Codewörter unterscheiden sich stets an nur einer Stelle


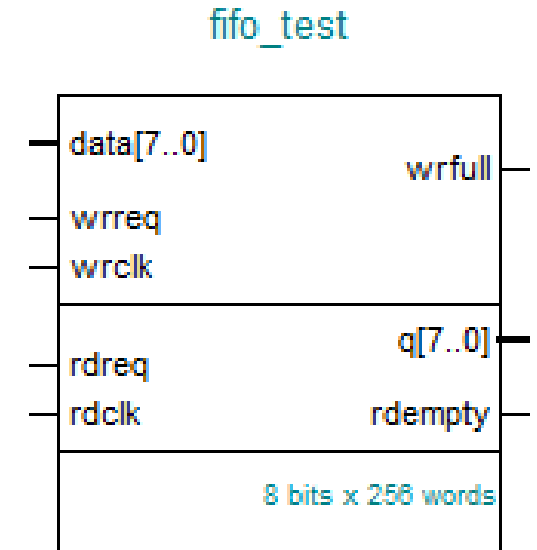
# FIFO-Speicher




- Die Datenübernahme mit Gray-Code funktioniert nur wenn
  - Daten eine feste Reihenfolge haben
  - Der Übernahmetakt schneller als der Quelltakt ist
- Für allgemeine Anwendungen werden **FIFO-Speicher** eingesetzt
  - FIFO = „First-In-First-Out“
- Speicher mit zwei Schnittstellen („Dual-Port-RAM“)
  - Eingang mit Quelltakt
  - Ausgang mit Zieltakt
- Ansteuerung des FIFOs muss Taktübergang berücksichtigen
  - FIFOs sind als Bauelemente oder Schaltungsbeschreibung verfügbar
  - Bild zeigt FIFO aus Bibliothek des Herstellers Altera
  - **Fragen:**
    - Welche Bedeutung haben die I/Os?
    - Welche Bedeutung hat der horizontale Strich?



(Screenshot: Altera)

   
## 6.8 Spezielle Ein-/Ausgangsstrukturen – Open-Kollektor

- Bei der Ausgangsstufe kann der Pfad zur Versorgungsspannung  $U_S$  durch einen externen Lastwiderstand  $R_L$  ersetzt werden.
  - Bezeichnung: **Open-Kollektor**
- Dies erlaubt eine Zusammenschaltung mehrerer TTL-Bausteine.
- Wenn **alle** Ausgänge „**high**“ sind (also Transistor sperrt), ist der gemeinsame Ausgang „**high**“.
- Wenn **ein** Ausgang „**low**“ ist (also Transistor offen), ist der gemeinsame Ausgang „**low**“.
  - ➔ Die Zusammenschaltung ist eine UND-Verknüpfung.
  - Bezeichnung: **Wired-AND**
- Ein Open-Kollektor-Ausgang wird durch ein Symbol ähnlich einer Raute dargestellt.


 
# Tri-State Ausgänge

- Eine andere Möglichkeit zum Zusammenschalten mehrerer Ausgänge ist, inaktive Ausgänge **hochohmig** zu schalten.
  - Bei einem hochohmigen Ausgang sind beide Pfade im Ausgangstreiber (nach  $U_S$  und GND) gesperrt.
- Jeder Ausgang kann drei Zustände einnehmen (engl. „Tri-state“):
  - Null („0“)
  - Eins („1“)
  - Hochohmig („Z“)
- Ein Tri-State-Ausgang wird durch ein auf der Spitze stehendes Dreieck dargestellt.
- Durch die Steuerung muss sichergestellt werden, dass stets nur ein Ausgang aktiv ist.
- Tristate-Ausgänge eignen sich auch für bidirektionale Datenübertragung.



**Beispiel:** Verbindung von CPU und RAM.

- Zum Schreiben gibt die CPU Daten an das RAM.
- Zum Lesen holt die CPU Daten aus dem RAM.

# Schmitt-Trigger

- Werden digitale Signale durch Spannungspegel dargestellt, gibt es einen Übergangsbereich
  - Dieser Übergangsbereich wird normalerweise zügig durchlaufen
- Probleme können auftreten, wenn der Übergangsbereich langsam durchlaufen wird und/oder mit Rauschen überlagert ist
  - Ein **Schmitt-Trigger** am Eingang behebt diese Probleme
  - Die Schaltschwelle hat eine **Hysterese**, ist also abhängig vom aktuellen Ausgangswert
    - Bei einer ,0' ist eine „deutliche 1“ erforderlich
    - Bei einer ,1' ist eine „deutliche 0“ erforderlich

